

Osnove mikrovalovne tehnike

Samo Krejan

november 2025

1 Uvod

Mikrovalovi so elektromagnetno valovanje z valovno dolžino nekaj cm in frekvenco nekaj GHz. Kot izvor mikrovalov služijo **klistroni**. To so elektronike, ki imajo za pospeševalno mrežico še dve mrežici, povezani s poloma resonančne votline (ki je tudi povezana na pospeševalno napetost in ob vklopu, zaradi naključnih oscilacij napetosti vzbudi začetno nihanje v votlini), ki ustvarjata med mrežicama izmenično napetost, ki enakomerni curek elektronov hitrostno modulira. Hitrost elektronov med mrežicama se namreč bodisi poveča, če kaže električno polje med mrežicama v nasprotni smeri curka, bodisi zmanjša, če kaže polje v smeri curka. Zaradi hitrostne modulacije nastanejo po preletu mrežic v elektronskem curku zgoščine in razredčine. V refleksnem klistronu je za mrežicama resonančne votline odbojna elektroda, ki neenakomerni elektronski curek usmeri nazaj proti mrežicama in katodi. Če je odbojna napetost pravilno izbrana, se hitrostno modulirani curek vrne med mrežici s tako fazo, da električno polje gruč elektronov ojači lastno nihanje EM polja v resonančni votlini in klistron deluje kot oscilator. Pogoj za pozitivno povratno zvezo, s katero lastno nihanje v resonančni votlini je izpolnjeno za diskretne vrednosti napetosti, torej klistron deluje v različnih rodovih.

Značilna in lahko merljiva količina za stojno valovanje v vodniku je razmerje med minimalno in maksimalno amplitudo napetosti ali toka, ki ga imenujemo **ubranost**:

$$s = \frac{|U_{min}|}{|U_{max}|}.$$

Reaktanco bremena normirano na karakteristično upornost lahko zapišemo kot:

$$\frac{\eta_R}{Z_0} = \frac{(s^2 - 1) \tan(\beta x_{min})}{1 + s^2 \tan^2(\beta x_{min})},$$

Enako normirana rezistenca pa je:

$$\frac{\xi_R}{Z_0} = \left(1 - \frac{\eta_R}{Z_0} \tan(\beta x_{min})\right) s$$

Frekvenco mikrovalov merimo z resonatorjem, ki ga ugradimo v valovod. Umerimo ga s premikanjem dna. Ko je uglašen se tudi v njem pojavi valovanje, tako da se del moči valovanja na

valovodu porabi. Če je vijak umerjen v frekvenčni skali lahko hitro določimo frekvenco valovanja v valovodu.

Moč merimo najpogosteje s termoelektričnimi elementi, ki se zaradi obsevanja segrejejo in se jim zato spremeni upornost. Takim elementom pravimo **bolometri**. Če z bolometrom izmerimo moč P_m dobimo celotno vpadno moč kot:

$$P = \frac{P_m}{1 - |r_R|}; \quad |r_R|^2 = \frac{(s - 1)^2}{(s + 1)^2}$$

Termistorji so izdelani iz polprevodnikov, ki so pomešani z bakrenim prahom za boljšo prevodnost. Zveza med močjo in spremembo upornosti ni popolnoma linearna za razliko od bareterjev, ki so iz tanke platinaste žičke. Slednji so občutljivi na preobremenitve, kar termistorji niso.

2 Potrebščine

- Klistron,
- ubiralka,
- dušilka,
- resonator,
- merilni vod,
- kratkostična stena,
- antena,
- bolometer,
- osciloskop in voltmeter.

3 Naloga

- Prilagodite valovod na generator mikrovalov,
- izmerite frekvenco valovanja s pomočjo resonatorja pri enem izmed najmočnejših rodov,
- poiščite rodove klistrona v odvisnosti od odbojne napetosti,
- izmerite moči, ki jih porablja termistor v vrhovih najmočnejših rodov,
- z osciloskopom pomerite krivulji ubranosti za valovod, ki je zaključen z bremenom in za kratko sklenjeni valovod.

4 Meritve in rezultati


Najprej sem izmeril frekvenco pri enem izmed rodov. Izbral sem si tistega pri 144,5V Pred meritvijo frekvence je bilo potrebno nastaviti še ubiralko, kar se je izkazalo za precej zahtevno nalogo, saj je bil odziv izjemno občutljiv na majhne premike.

Ko smsemo to uredili, sem na resonatorju izmerili pozicijo $413,0 \pm 0,5$. To številko s pomočjo referenčnih vrednosti v navodilih prevedemo v frekvenco in tako dobimo prvi rezultat:

$$\nu = (8,435 \pm 0.003) \text{ GHz}$$

Za tem sem sicer meril moči z bolometrom pri različnih rodovih, a za namene analize moramo se moramo najprej posvetiti krivulji ubranosti, saj moramo dejansko moč nekoliko popraviti glede na tisto izmerjeno.

Ubranost merimo tako, da analiziramo stoječe valovanje pri različnih zaključkih. To storimo tako, da merimo napetost na sondi v odvisnosti od pozicije. Na ta način dobimo sledeči graf (slika 1)

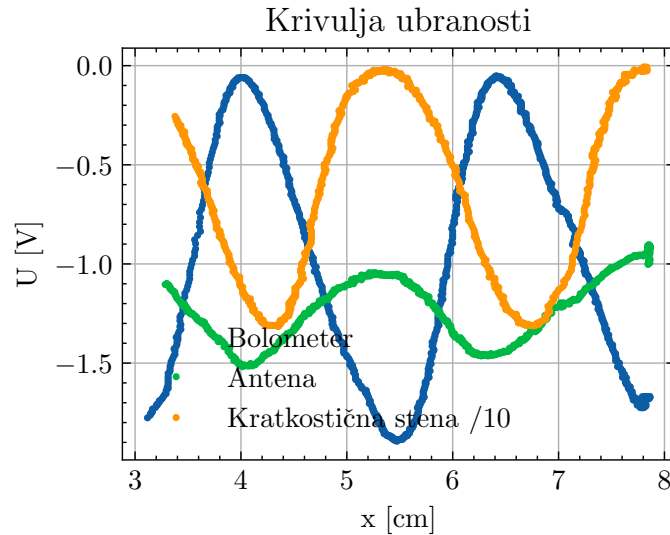

Slika 1: Krivulja ubranosti za različne zaključke valovoda

Graf sicer prikazuje krivuljo ubranosti s filtrom, ki naredi tekoče povprečje z oknom velikosti 10. To povprečje vzamemo kot dejansko vrednost, iz razpršenosti podatkov pa ocenimo napako. Ubranost nato izračunamo po enačbi:

$$s = \frac{|U_{min}|}{|U_{max}|} = \sqrt{\frac{h_{min}}{h_{max}}}$$

kjer sta h_{min} in h_{max} najmanjši in največji izmerek napetosti po absolutni vrednosti. Relacija velja zaradi kvadratne karakteristike diode s katero merimo napetost. Tako dobimo naslednje vrednosti ubranosti predstavljene v tabeli 1

zaključek	ubranost
bolometer	0.17 ± 0.08
antena	0.77 ± 0.02
stena	0.07 ± 0.15

Tabela 1: vrednosti ubranosti za različne zaključke

Poleg ubranosti lahko iz istega grafa razberemo tudi λ' . Ta je namreč enaka dvakratniku razdalje med minimuma krivulje, ki opisuje kratkostično steno